

# **digitalSTROM**

Infoveranstaltung Forum.Energie.Zürich

**Beleuchtung Optimierung und Sanierung**

Zürich, 24.08.2010

Dieter Munninger



# Inhalt

- Idee und Funktion
- Szenen und Farbschema
- Möglichkeiten mit digitalSTROM
- Fragen und Antworten
- Live-Vorführung

This Room Is Equipped With  
*Edison Electric Light.*

Do not attempt to light with  
match. Simply turn key  
on wall by the door.

---

The use of Electricity for lighting is in no way harmful  
to health, nor does it affect the soundness of sleep.

# Idee digitalSTROM



+ 230 V =



150 million\* IP nodes



## housing units

(e.g. DSL modems, PCs, TV sets, Printers, smart meters...)

500 million\* nodes



mobile devices


# 30'000 million\* potential nodes



electrical devices

\* in europe (rough estimation)

# Der Chip

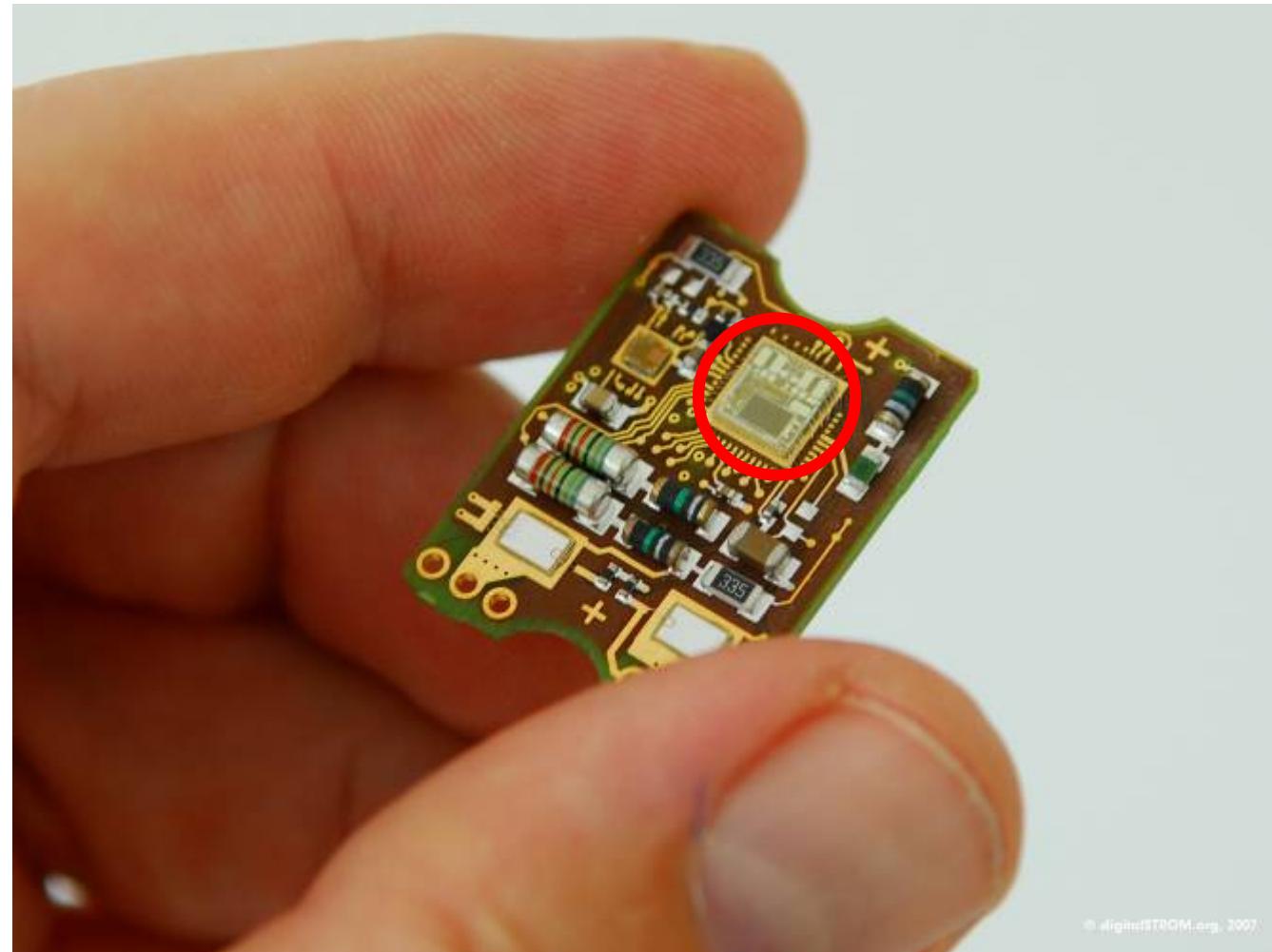


© digitalSTROM.org, 2007

# Ein Chip – viele Funktionen

- Dimmer bis 150 W
- Modem (eigene PLC Kommunikation)
- Arbeitet direkt an 230 V
- Eindeutige ID
- Prozessor
- Energiemessung
- Standby-Verbrauch < 0.4 Watt
- Digitale und analoge I/Os
- Schutzeinrichtungen, Bsp. Überlastschutz

# Grundkomponenten von digitalSTROM

Zimmer

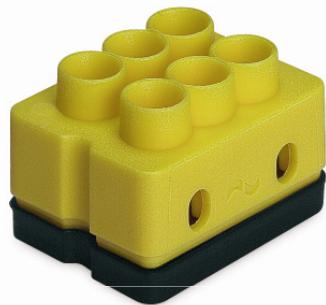

Klemme  
„dSID“

Verteilung



dSM  
„Meter“



dSS  
„Server“

# Komponenten für Release 1.0


Lichtklemme



Fussdimmer



Tasterklemme

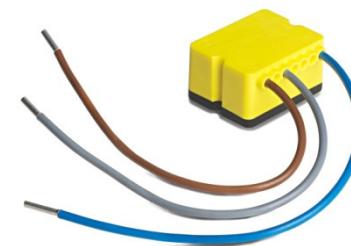

dSM (Meter)




dSF (Filter)




dSS Server




# Grundstruktur von digitalSTROM

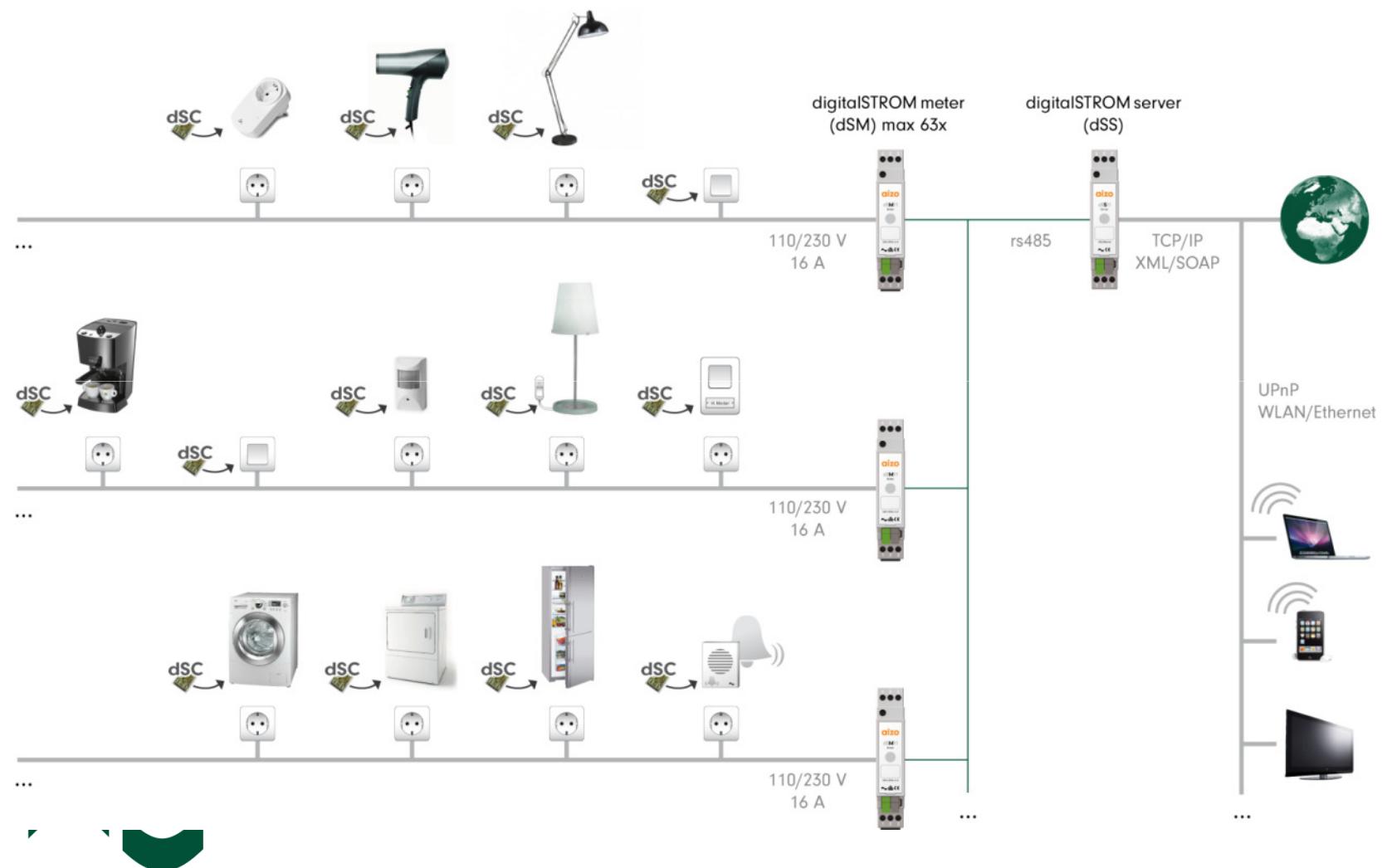


# Farbschema – Einfache Installation

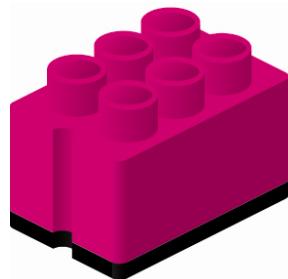


video

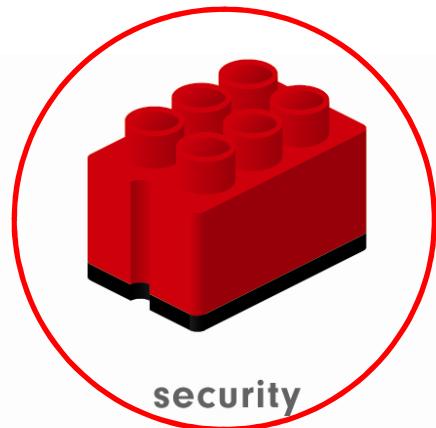


security

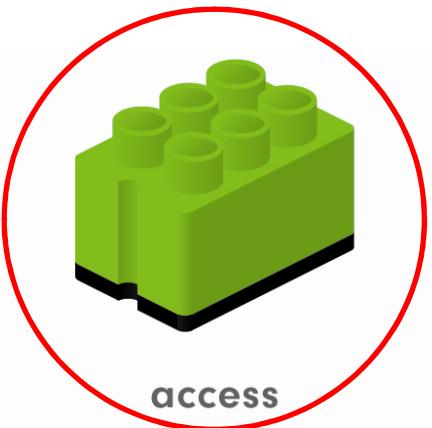


access

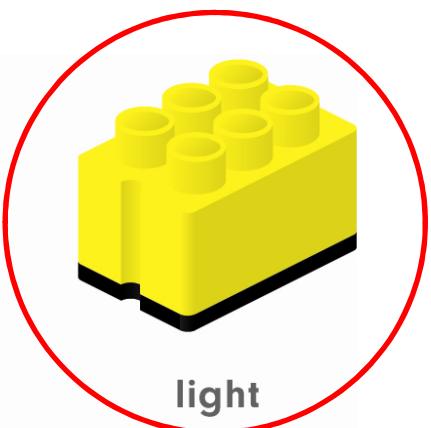


light

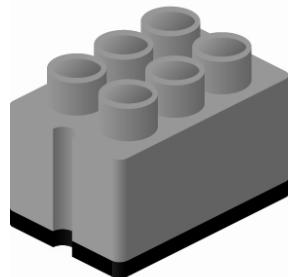


shade

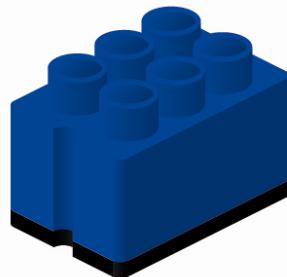

air conditioning

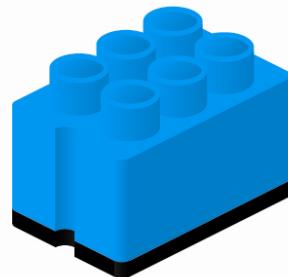

audio

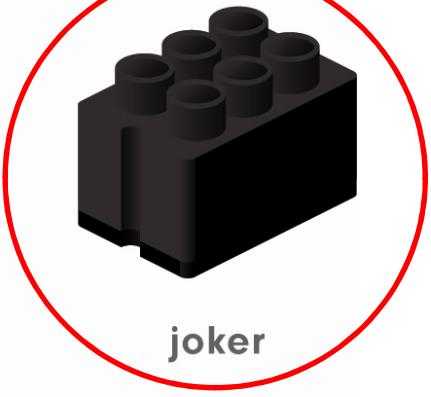


joker




# Kommunikation von digitalSTROM


Beispiel Hinkanal

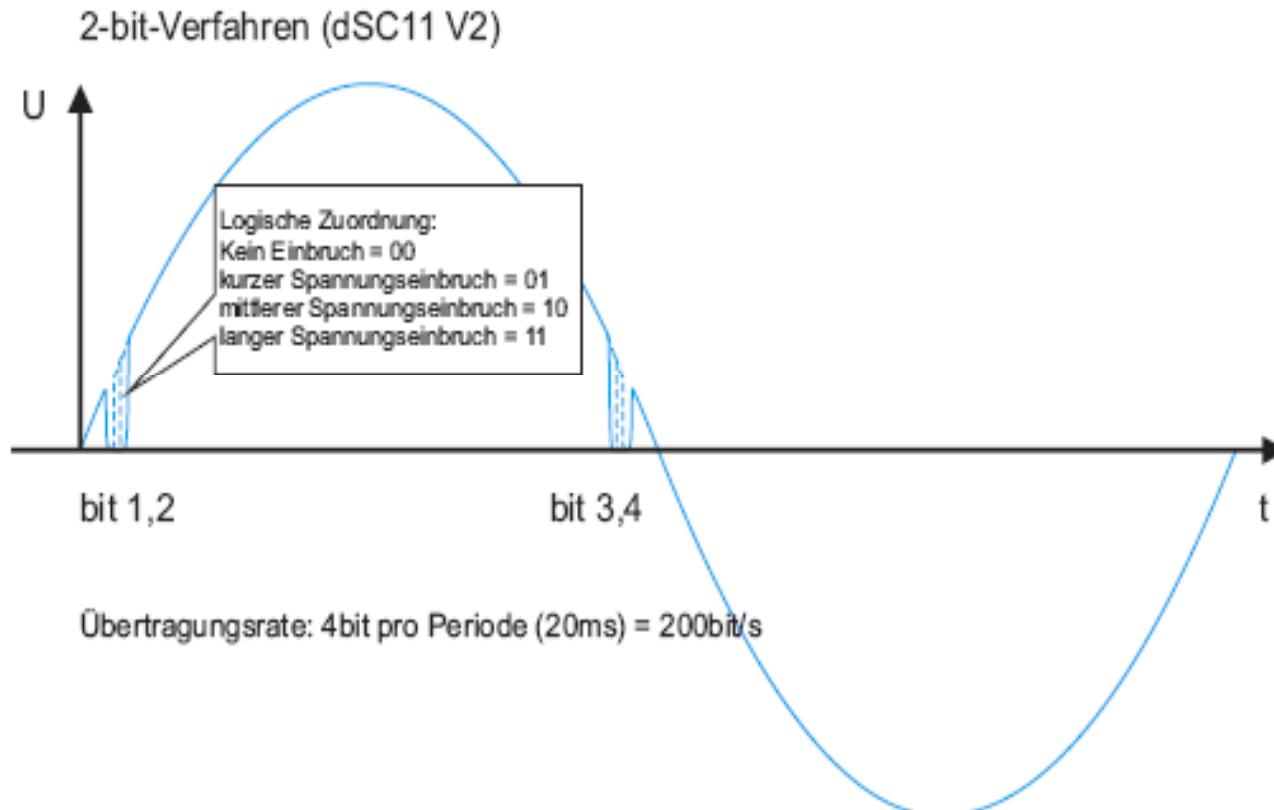

# Beispiel Verschaltung

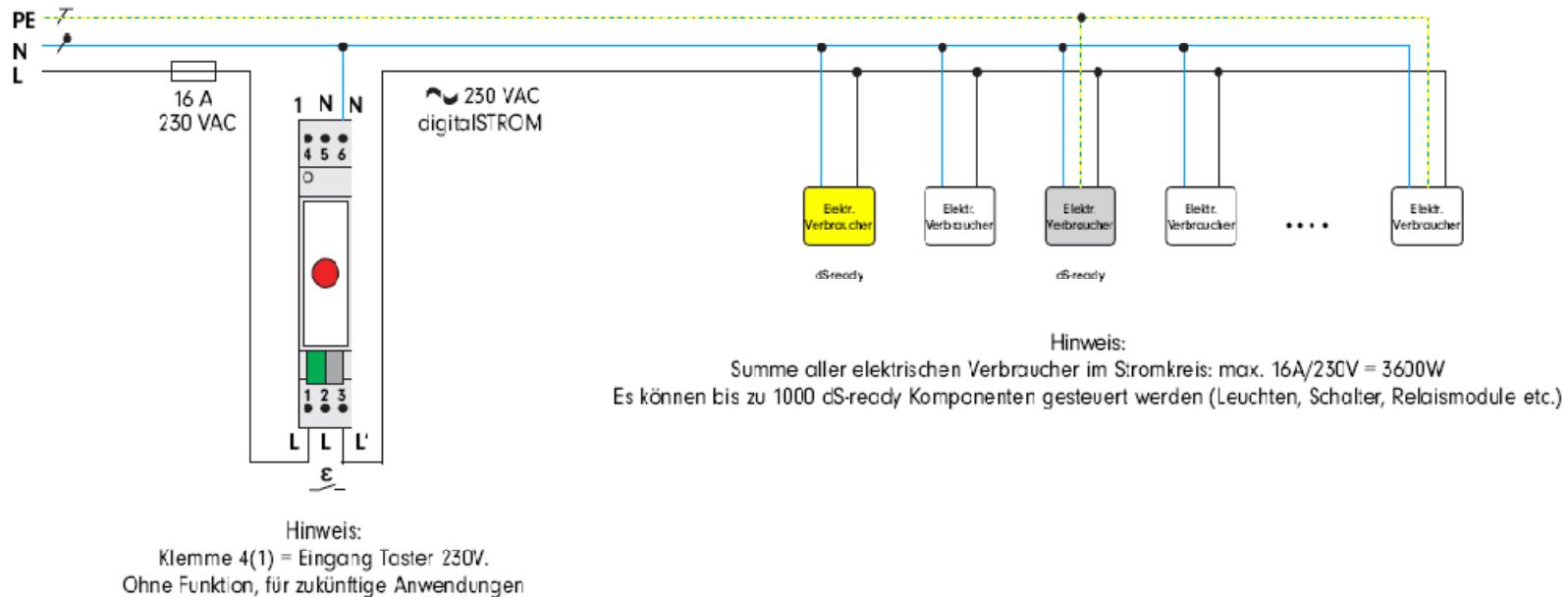



# Beispiele Nachrüstung

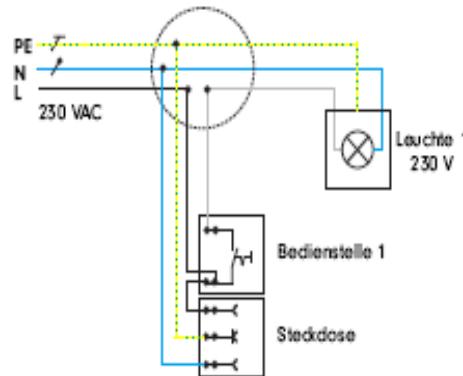


vorher  
nachher

## Schritte der Nachrüstung:

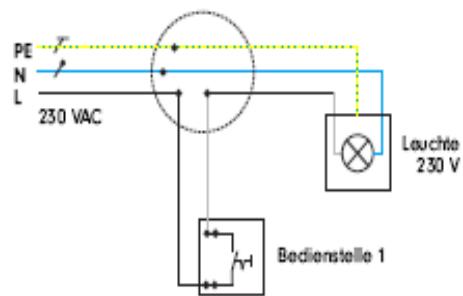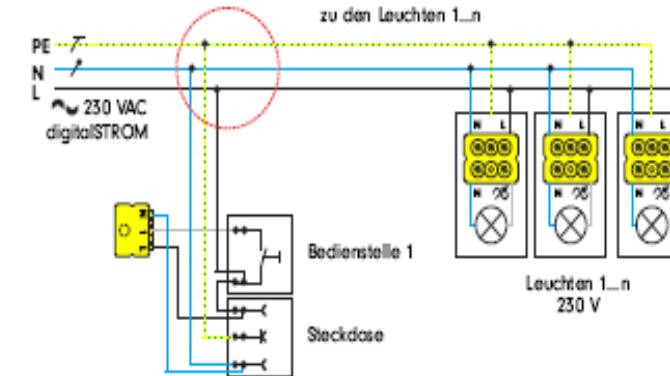- 1) Verteilerdose um verdrahten
- 2) Schalter durch Taster ersetzen
- 3) Tasterklemme nachrüsten
- 4) Leuchtenklemme nachrüsten




vorher  
nachher

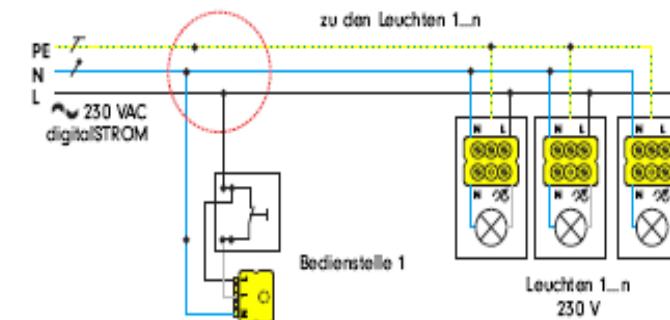

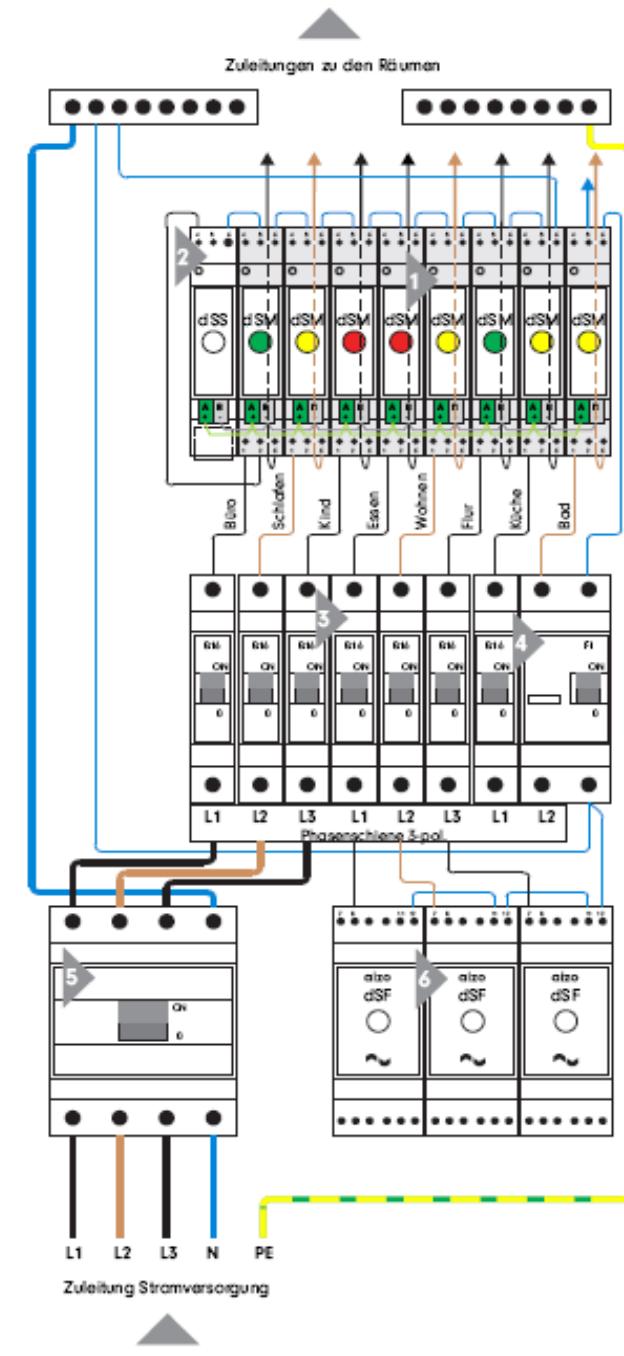
# Beispiel Verteilung

- 1 dS Meter Stromkreise
- 2 dS Server (Optional)
- 3 LSS Schalter
- 4 FI-Schalter
- 5 Ausschalter 4-polig
- 6 dS Filter (L1,L2,L3)




# Funktionsweise

## 1. Ausgangssituation

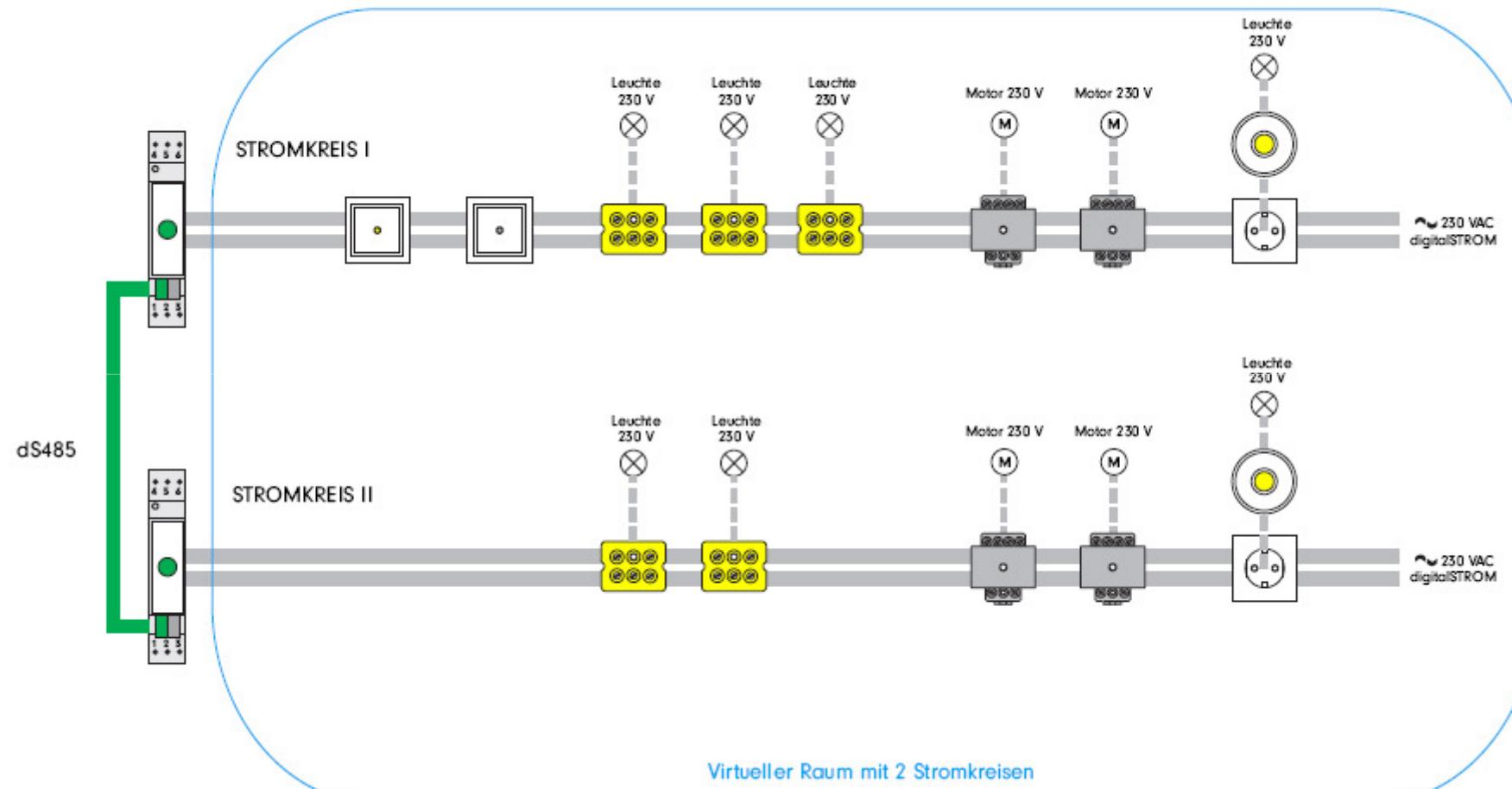


# Funktionsweise

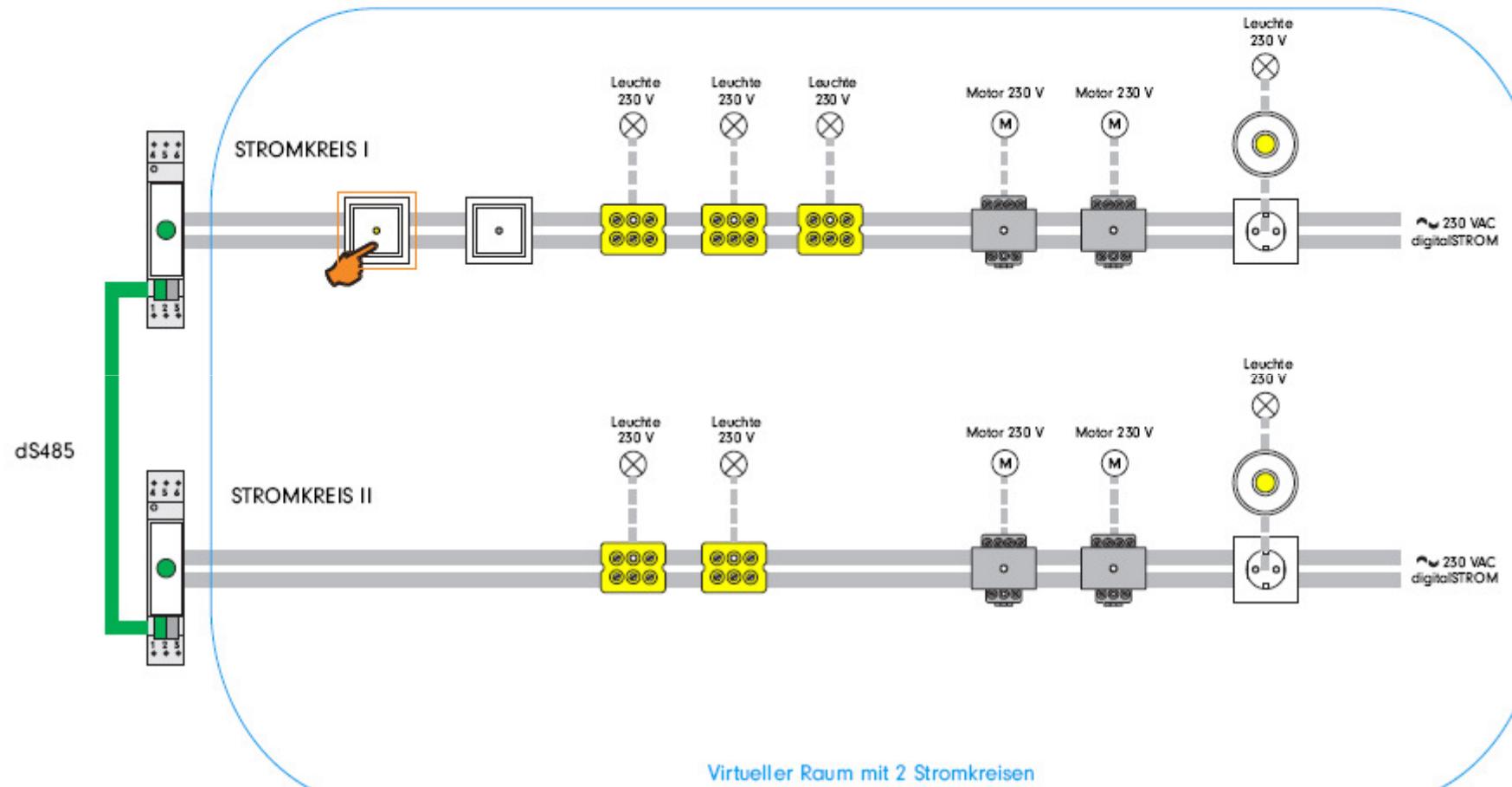1. Ausgangssituation    2. Betätigung Raumtaster Licht




# Funktionsweise

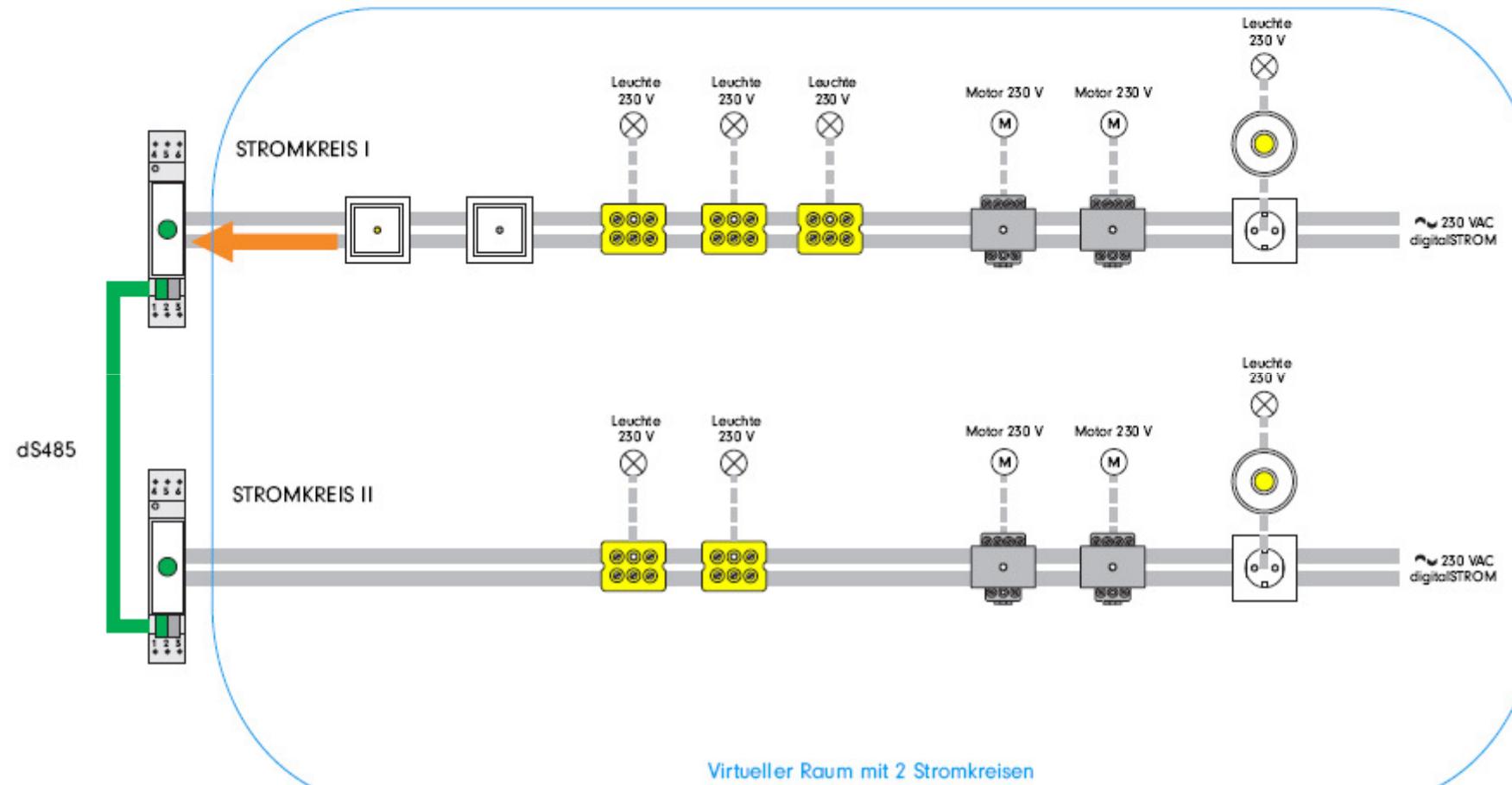1. Ausgangssituation   2. Betätigung Raumtaster Licht   3. Rückkanal Telegramm




# Funktionsweise

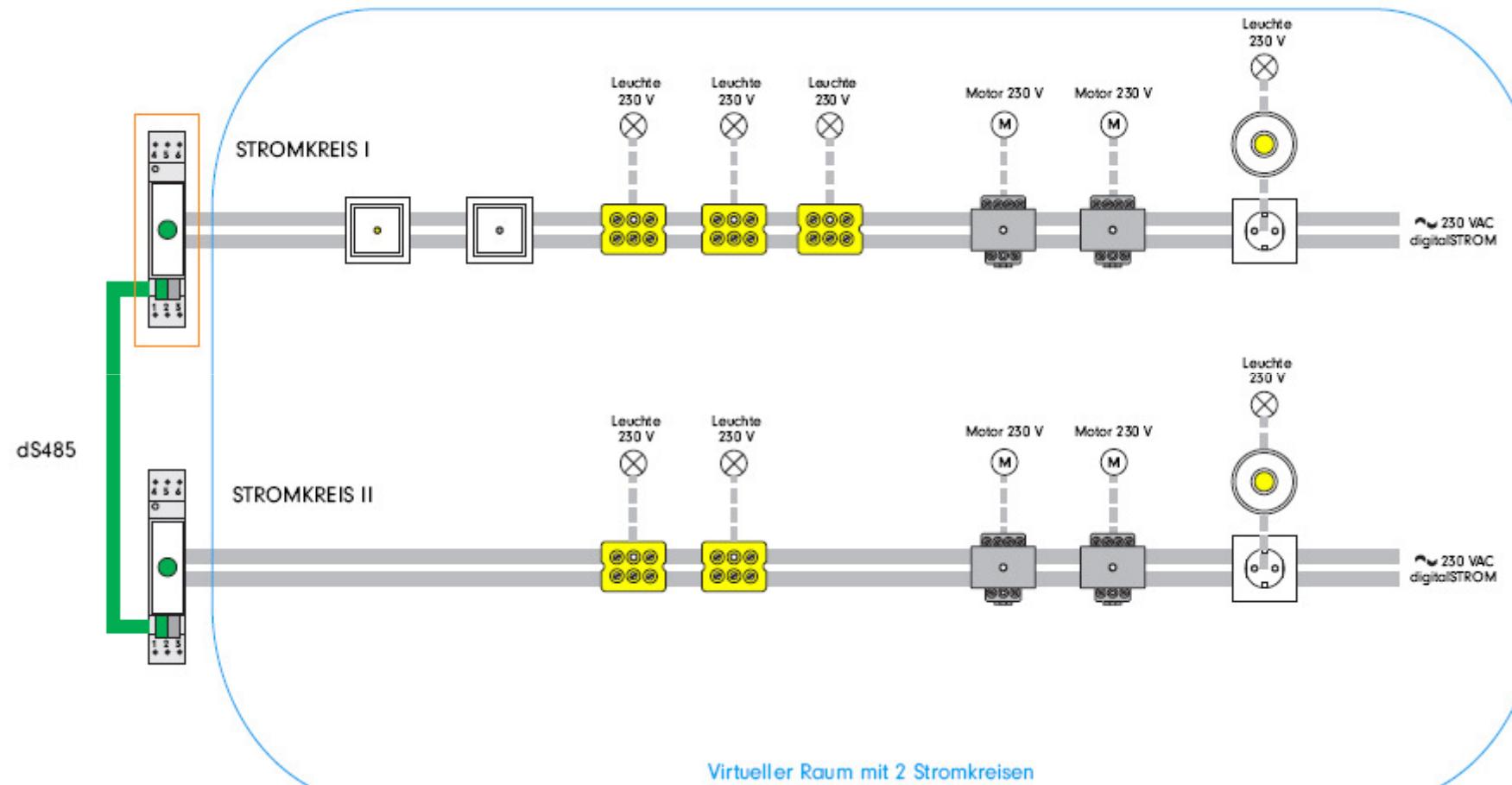1. Ausgangssituation
2. Betätigung Raumtaster Licht
3. Rückkanal Telegramm
4. Auswertung im dSM




# Funktionsweise

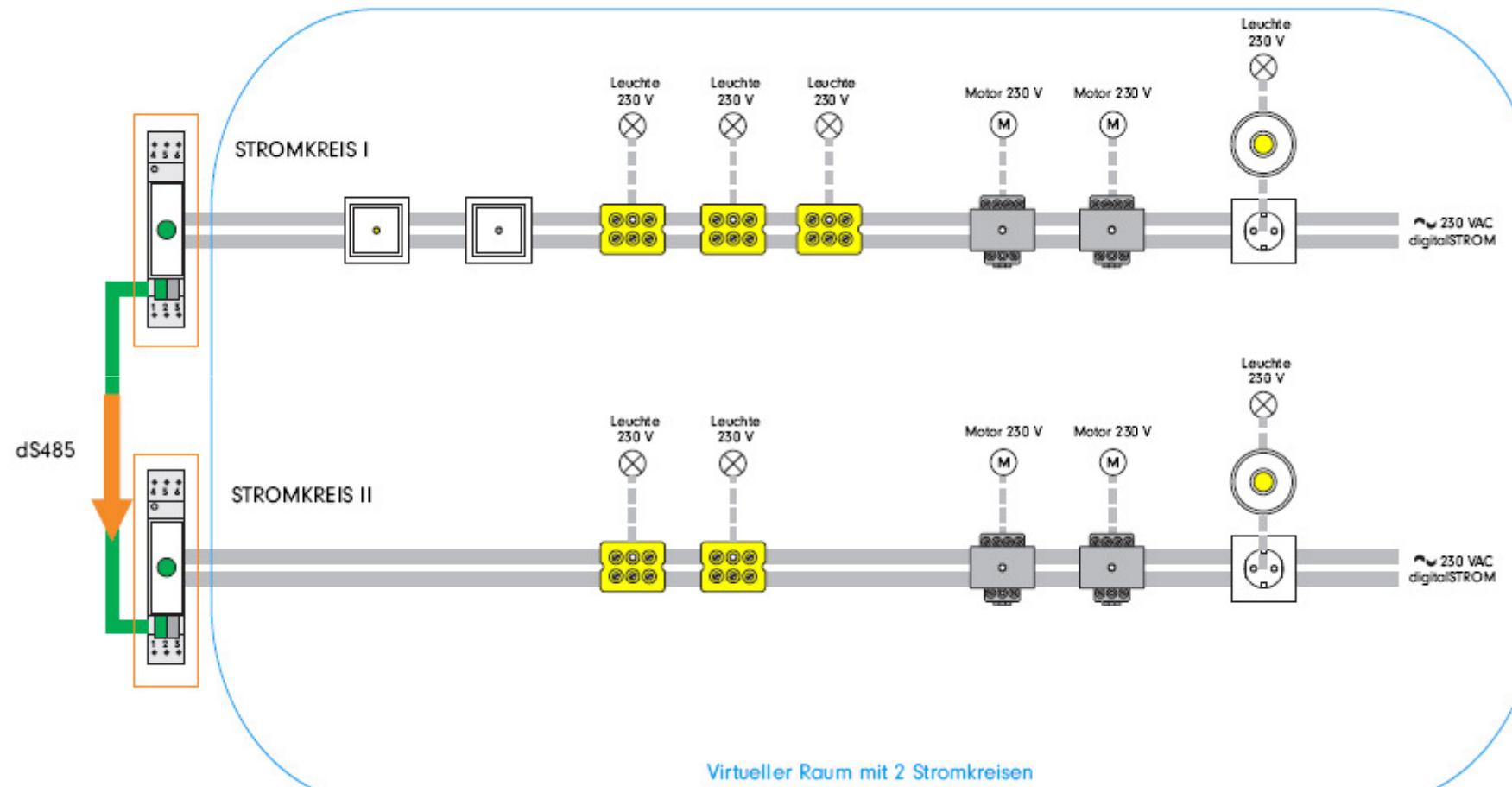1. Ausgangssituation 2. Betätigung Raumtaster Licht 3. Rückkanal Telegramm 4. Auswertung im dSM 5. Virtueller Raum: zweiten dSM mit einbinden




# Funktionsweise

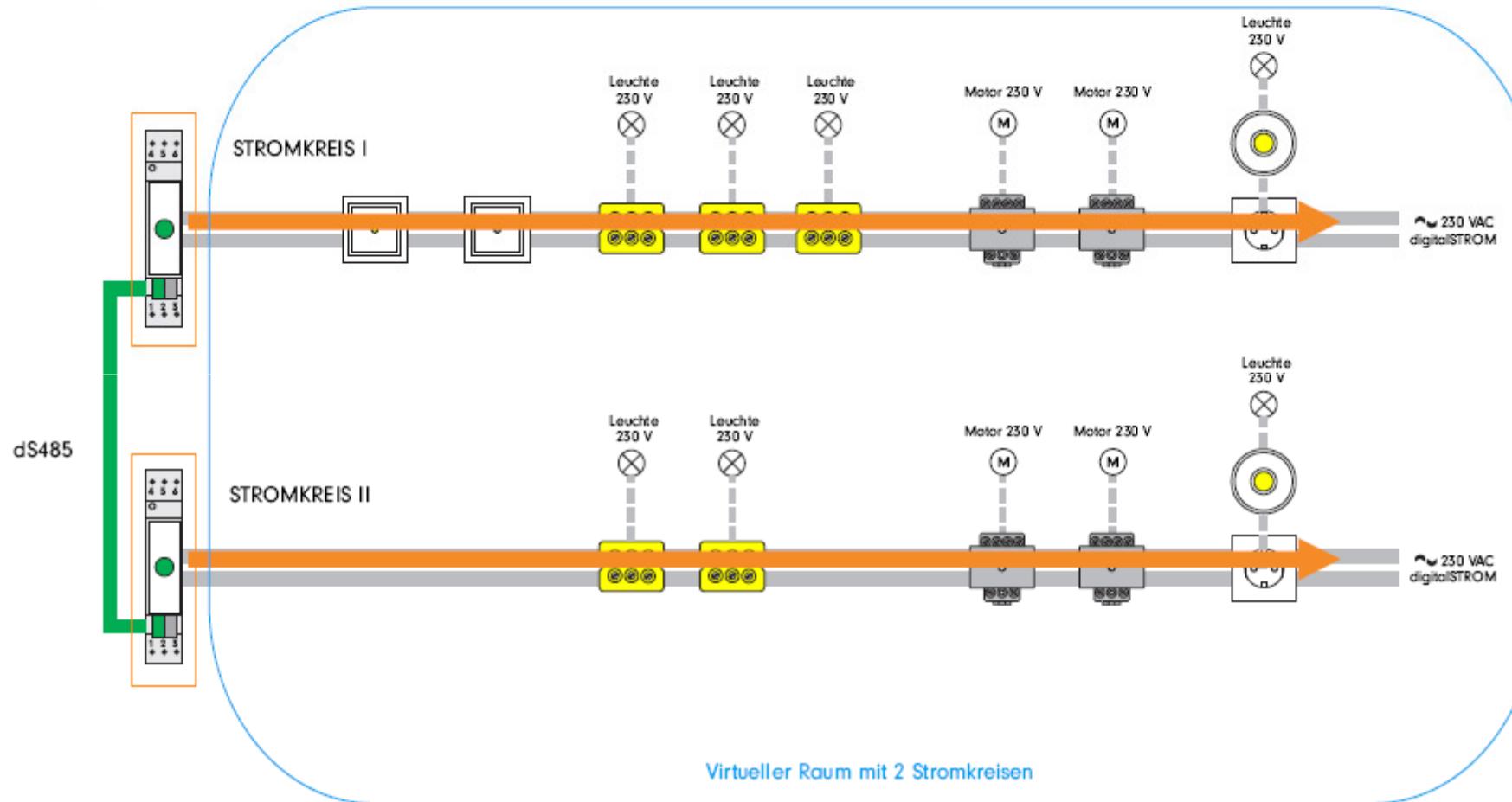1. Ausgangssituation
2. Betätigung Raumtaster Licht
3. Rückkanal Telegramm
4. Auswertung im dSM
5. Virtueller Raum: zweiten dSM mit einbinden
6. Hinkanal Telegramme. Beide dSMs senden Szenaufruf (S1) an die Gruppe GELB im Stromkreis



# Funktionsweise

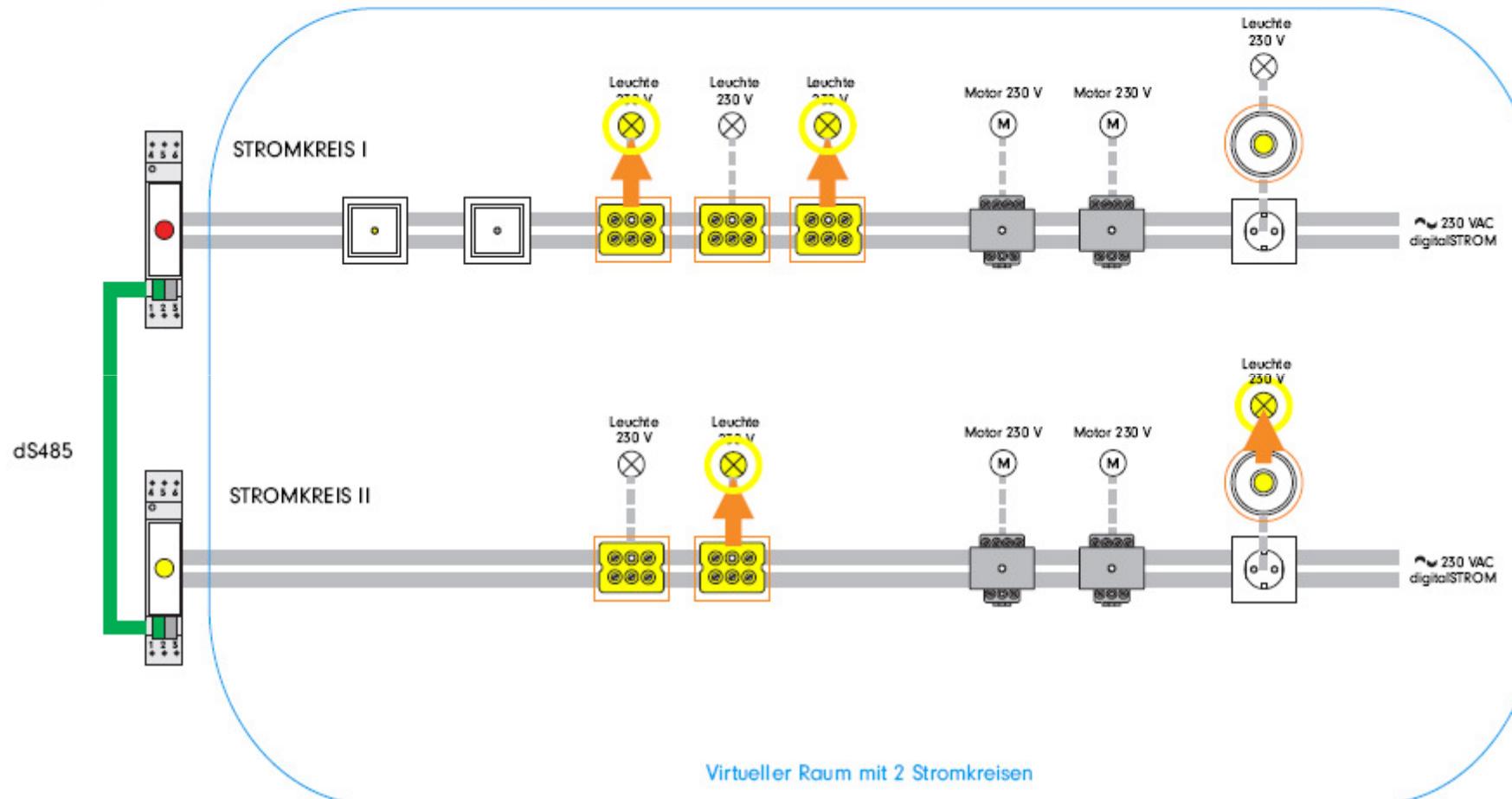1. Ausgangssituation
2. Betätigung Raumtafel Licht
3. Rückkanal Telegramm
4. Auswertung im dSM
5. Virtueller Raum: zweiten dSM mit einbinden
6. Hinkanal Telegramme. Beide dSMs senden Szenaufruf (S1) an die Gruppe GELB im Stromkreis
- 7. Geräte der GELBEN Gruppe schalten Augang gemäß internen S:**



# Szenen

Szene 1, 2, ...4


- pro Raum
- übergreifend

Szene „zentral gehen“




# Szenen pro Raum

Szene 1   
Schlafen

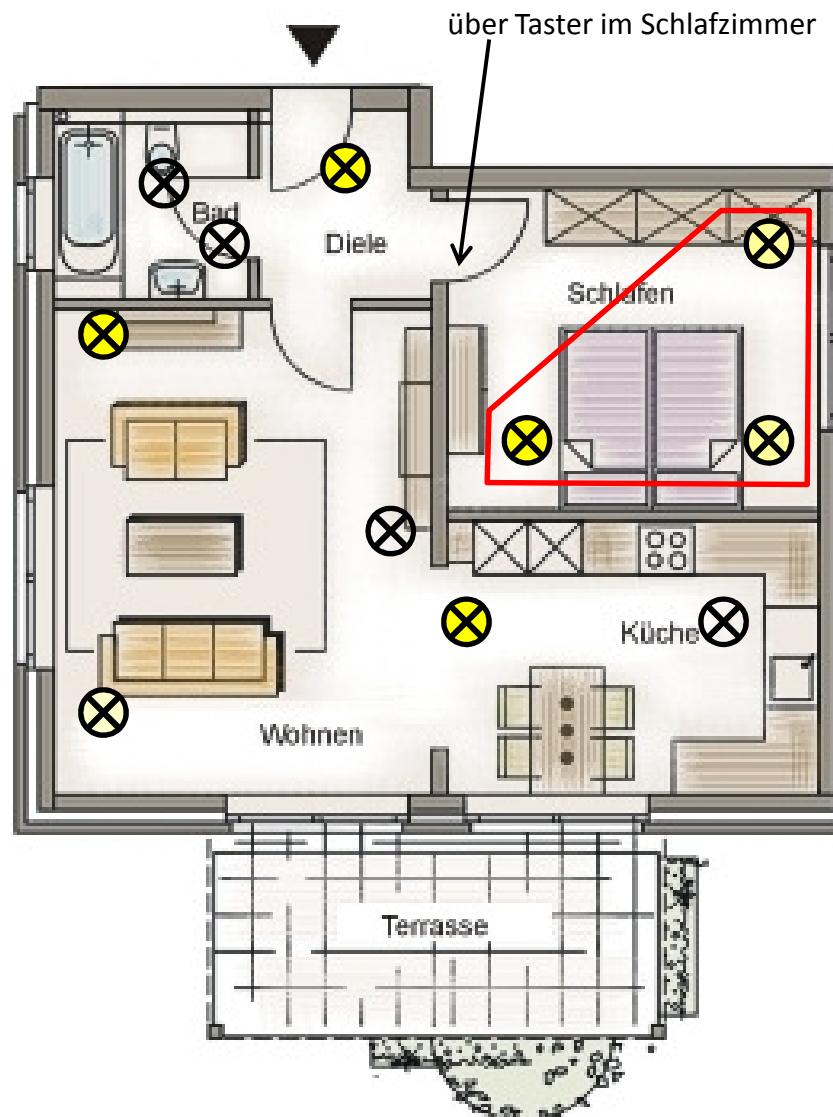


# Szenen pro Raum

Szene 2   
Schlafen „lesen“

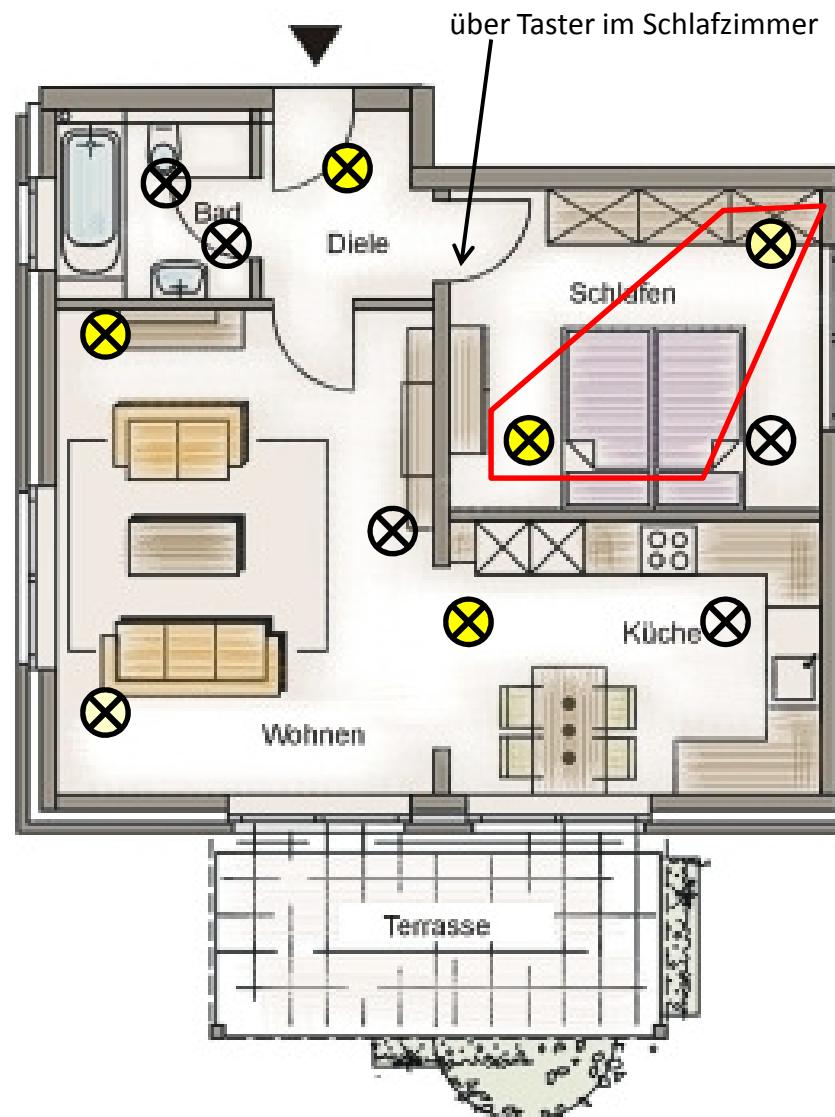


# Szenen übergreifend

Szene 1   
Wohnung betreten

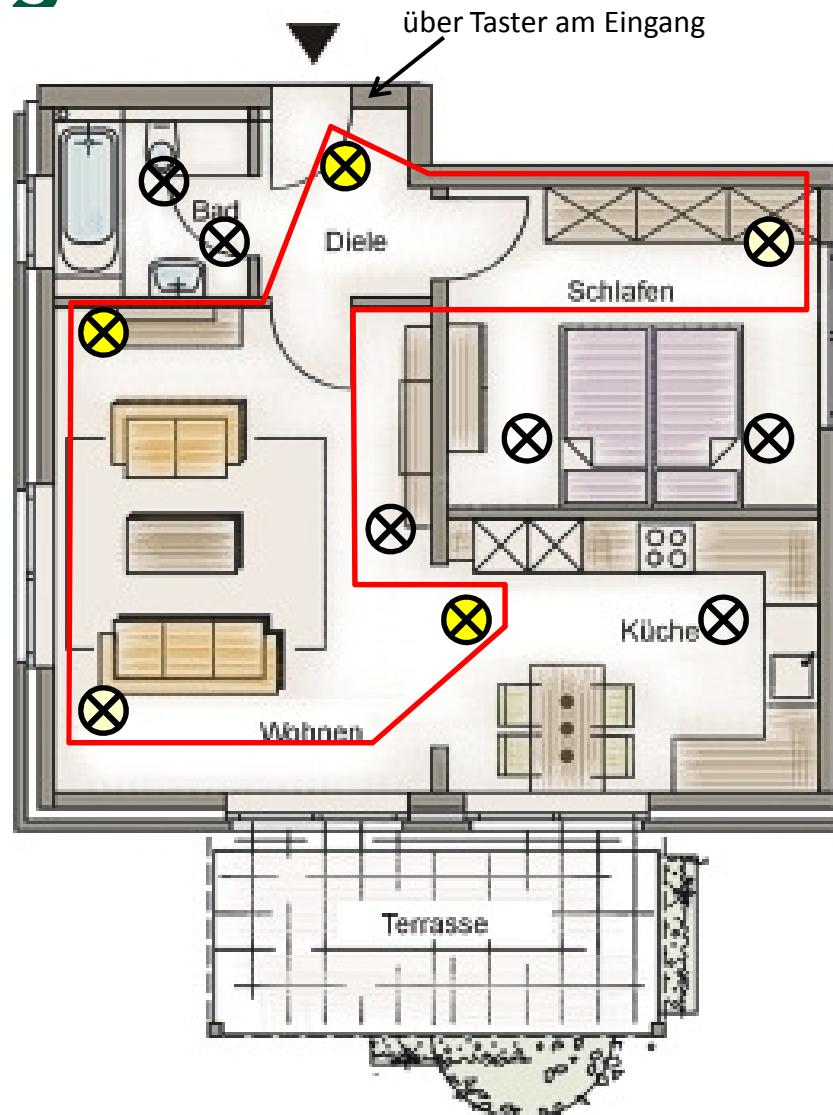


# Szenen

Szene 2   
Wohnung „gemütlich“

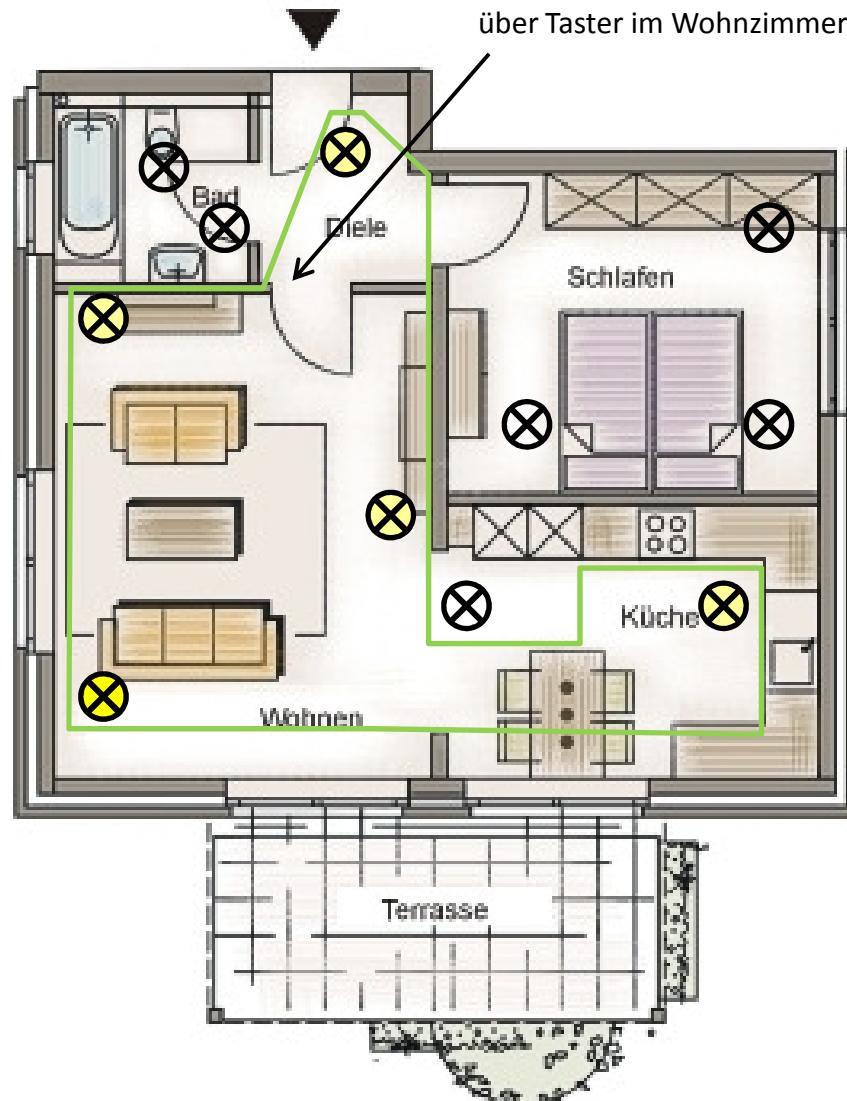

# Szenen

Szene 3   
Wohnung „Putzen“

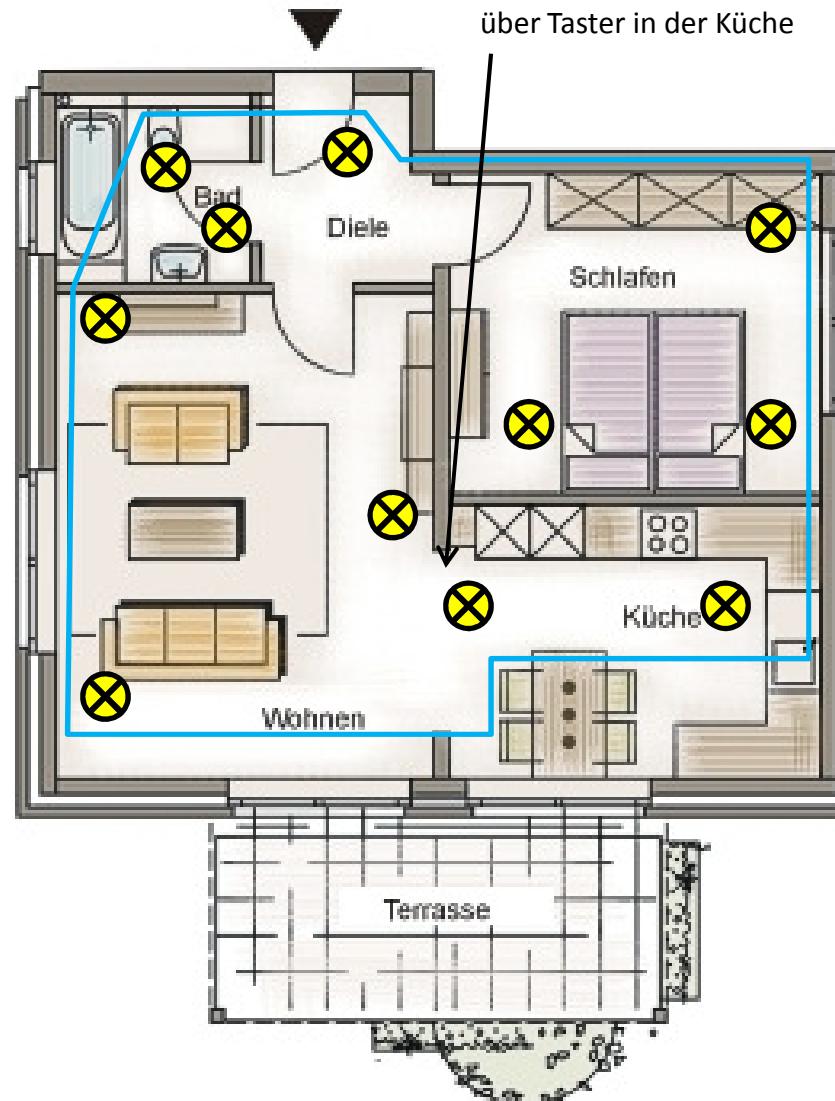


# Szenen

Szene „zentral gehen“

Beim verlassen wird abgeschaltet

- Licht
- Standby Geräte
- Storen
- usw.

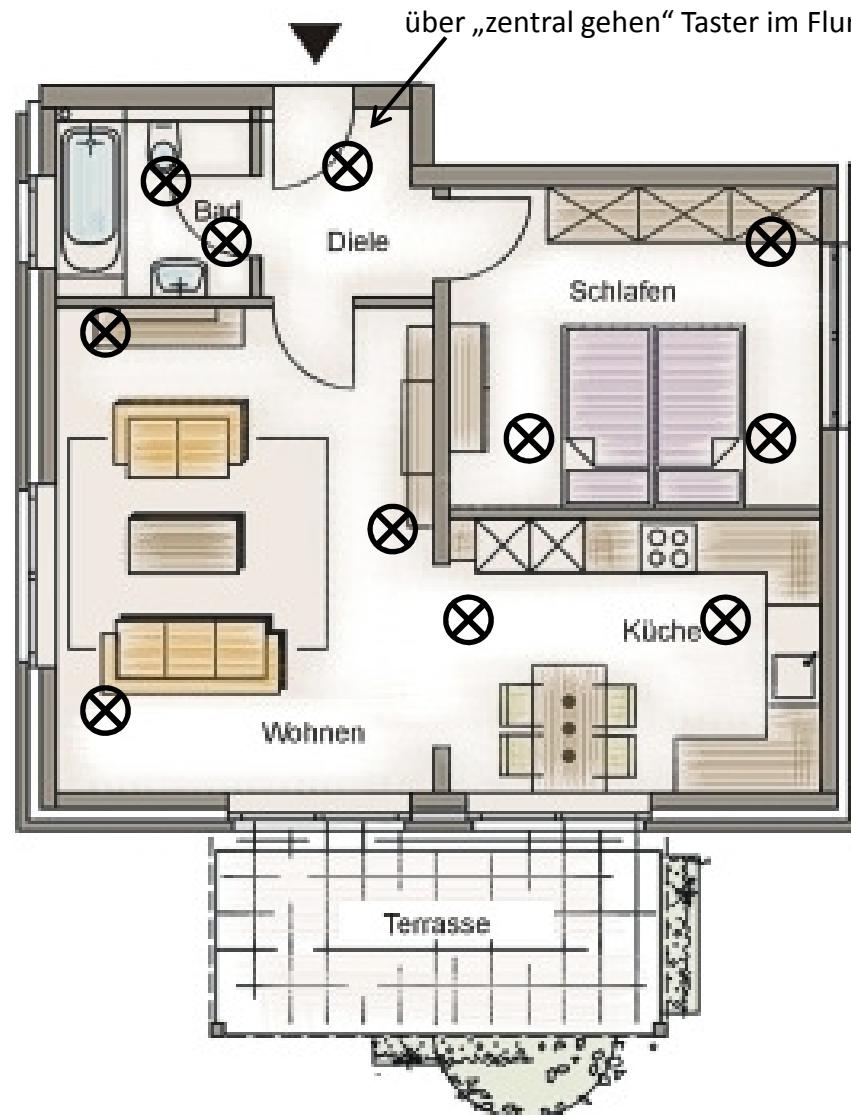

# Denken in Szenen und Ereignissen

	Lampe	Jalousie	Fenster	Kühlschrank	Fernseher	Computer	etc.
"es ist zu dunkel"	!	!	?	---	---	---	...
"es ist zu kalt"	---	?	---	---	---	!	...
"ich gehe"	!	!	!	!	!	!	...
"Telefon klingelt"	!	?	?	?	!	!	...
"Strom (Hochtarif)"	?	?	?	!	?	?	...
"Strom (Niedrigtarif)"	?	?	?	!	!	!	...
uvm.	!	?	...	...	...	...	...

# Konfigurationstool am dSS

The screenshot shows the digitalSTROM configuration interface. At the top, there are navigation links: RÄUME | SZENEN | EVENTS | SYSTEM | GLOSSAR and language links DE | EN | FR. On the right, the digitalSTROM logo is displayed.


The main area is titled "Aktive Geräte in „BAD - Licht Szene3“". It lists active devices with their status, ID, name, type, description, and last change date. A detailed view of a light device is shown, indicating its current brightness level at 60%.

Status	Zustand	ID	Name	Typ	Beschreibung	dSM	Geändert	Hinzugefü...
aus	aus	3504175fe0...	Taster Lam...	Light	Deckenlampe W...	Wohn...	21.08.2009	07.06.2009
aus	an	3fe0504175...	Schnurtaster...	Light	Lampe, Ecke	Wohn...	21.08.2009	07.06.2009
an	60 %	870a40300...	Lampe Eing...	Light	Lampe, Garder...	Wohn...	21.08.2009	07.06.2009


The left sidebar shows a tree structure of scenes:

- RÄUME
- SZENEN (64)
  - BAD
    - Raum aus (Deep Off)
    - Licht
      - Licht Szene 0
      - Licht Szene 1
      - Licht Szene 2
      - Licht Szene 3** (highlighted)
      - Licht Szene 4
      - Standby
    - Schatten
    - Klima
    - Audio
    - Video
    - Sicherheit
    - Zugang
    - Devices
    - Joker
  - ELTERN
  - ESSEN / KÜCHE
  - KINDERZIMMER
  - WC


# Vorteile digitalSTROM

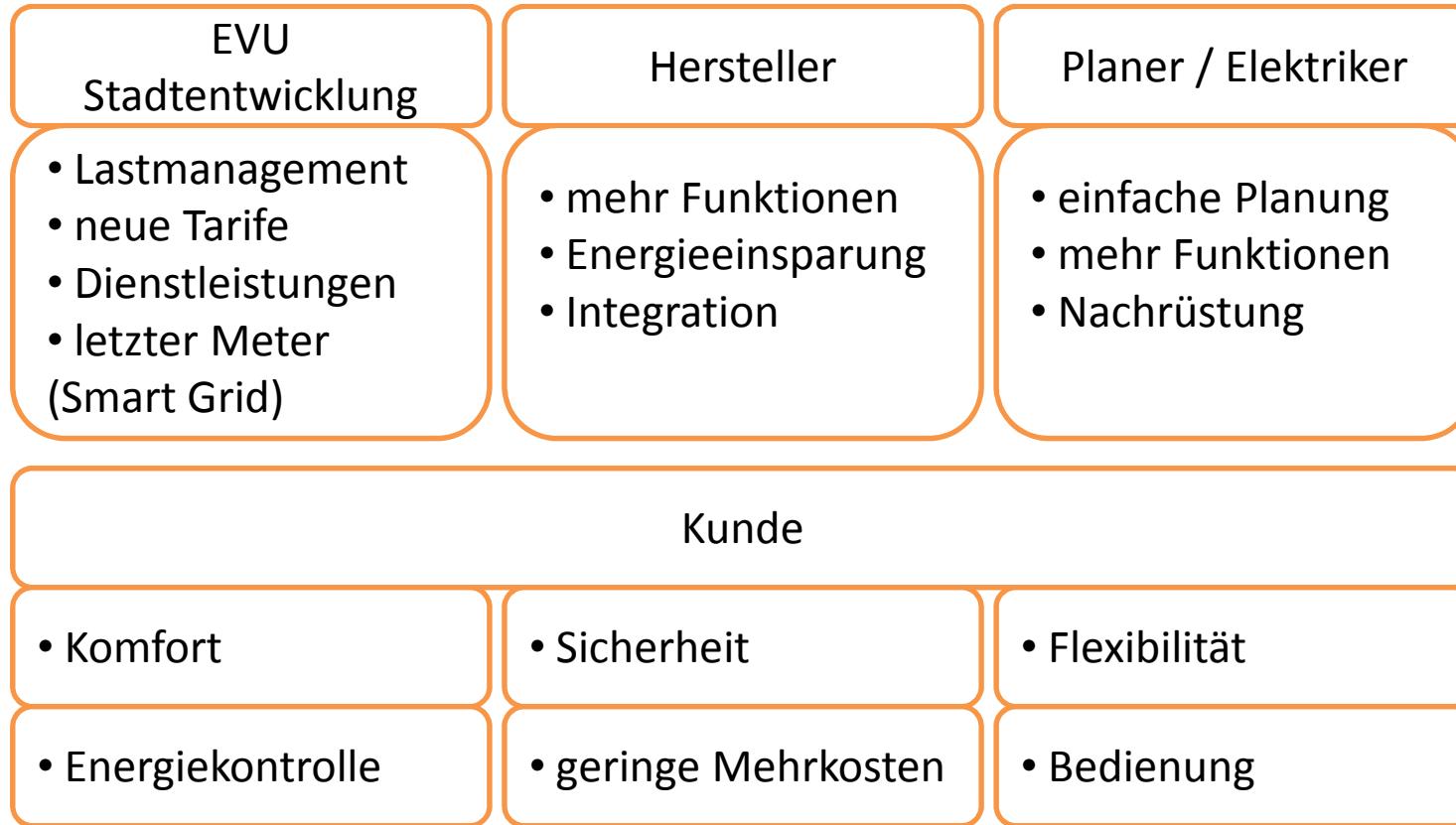

# Energieeinsparung

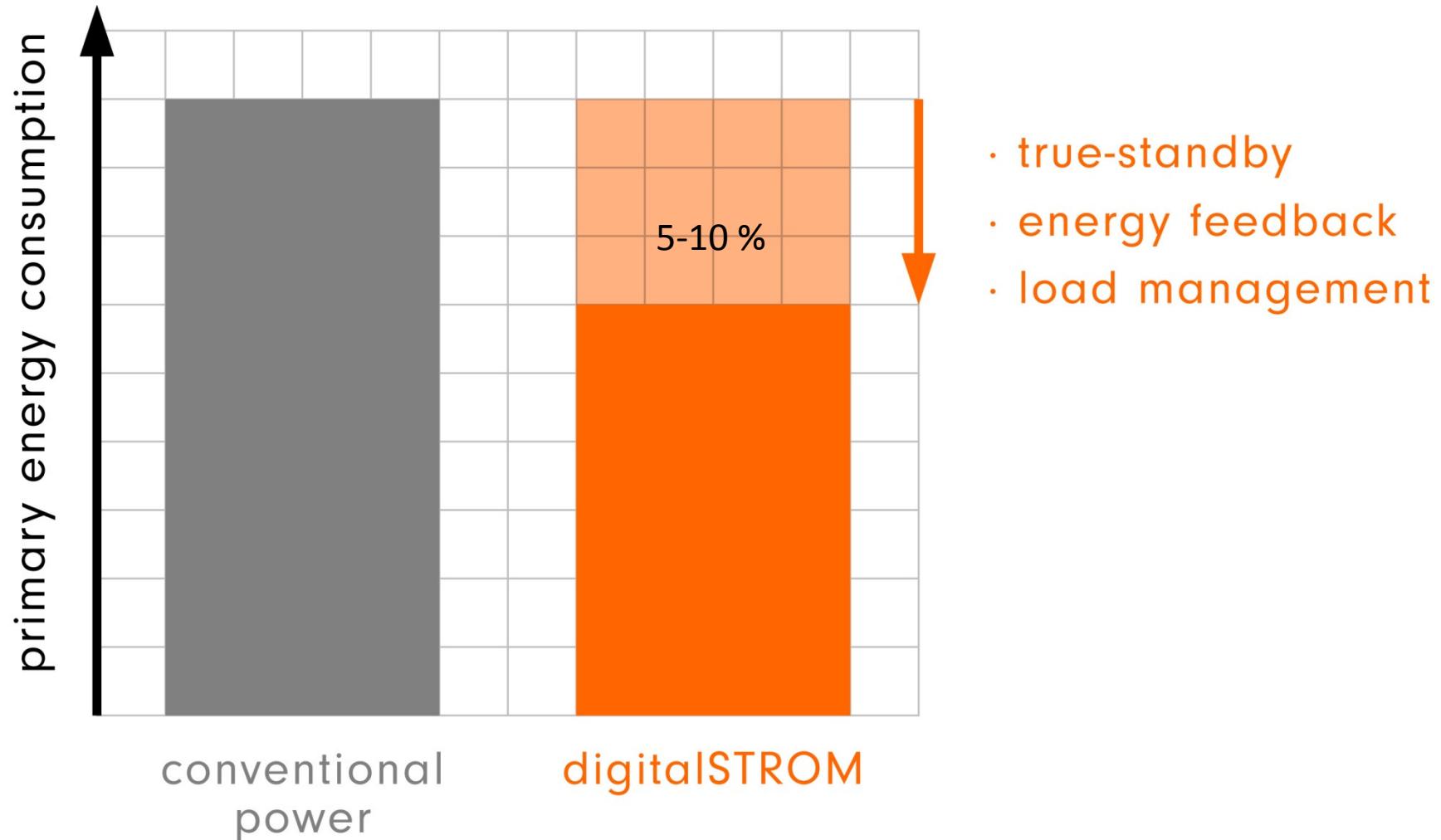

# Visualisierung

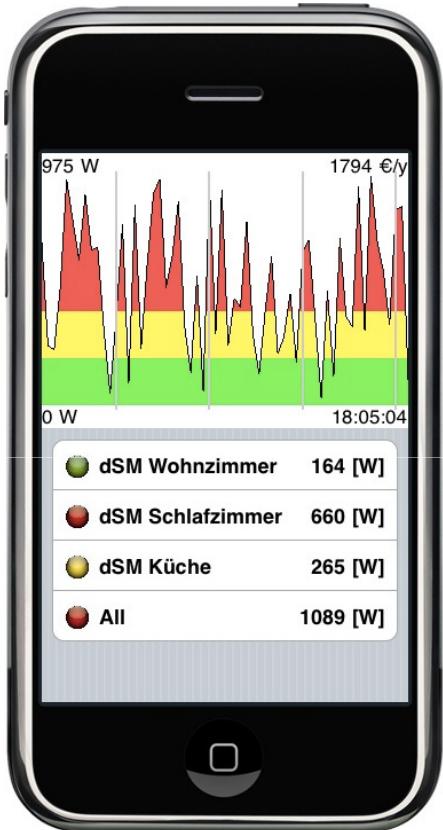

- über Smart Phone
- Fernseher
- Computer
- etc.

# Ausblick digitalISTROM



Leistung Dimmer = 350 W


+



+



(kleiner)

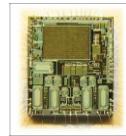

dSID (Chip) in



380 V Klemme



# Mitglieder



Danke

